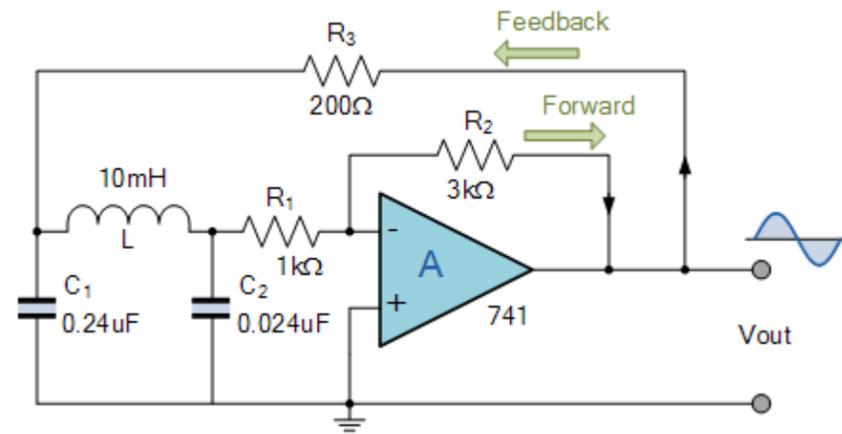


## Circuit



## Open Loop Analysis

Given

$$V_1 \cdot \left( \frac{1}{R_3} + s \cdot C_1 + \frac{1}{s \cdot L} \right) - \frac{V_I}{R_3} - \frac{V_2}{s \cdot L} = 0$$

$$V_2 \cdot \left( s \cdot C_2 + \frac{1}{s \cdot L} + \frac{1}{R_1} \right) - \frac{V_1}{s \cdot L} = 0$$

$$V_3 = -V_2 \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{eq1} := \text{Find}(V_1, V_2, V_3) \rightarrow \left( \begin{array}{l} \frac{C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot V_I \cdot s^2 + L \cdot V_I \cdot s + R_1 \cdot V_I}{R_1 + R_3 + L \cdot s + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot s^2 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot s^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s^3} \\ \frac{R_1 \cdot V_I}{R_1 + R_3 + L \cdot s + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot s^2 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot s^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s^3} \\ \frac{R_2 \cdot V_I}{R_1 + R_3 + L \cdot s + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot s^2 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot s^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s^3} \end{array} \right)$$

$$\text{eq1}_2 \rightarrow \frac{R_2 \cdot V_I}{R_1 + R_3 + L \cdot s + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot s^2 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot s^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s^3}$$

$$\frac{R_2 \cdot V_I}{R_1 + R_3 + L \cdot s + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot s^2 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot s^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s^3} = V_I$$

$$\frac{R_1 \cdot R_3 \cdot L \cdot C_1 \cdot C_2}{R_2} \left[ \frac{R_1 + R_3}{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3} + \frac{L + R_1 \cdot R_3 \cdot (C_1 + C_2)}{L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot C_1 \cdot C_2} \right] \cdot s + L \cdot \left( \frac{C_2 \cdot R_1 + C_1 \cdot R_3}{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3} \right) \cdot s^2 + s^3$$

$$0 = R_1 + R_2 + R_3 + L \cdot s + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot s^2 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot s^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s^3$$

### Values used in Reference Circuit

$$L := 10\text{mH}$$

$$C_1 := 0.24\mu\text{F}$$

$$C_2 := 0.024\mu\text{F}$$

$$R_1 := 1\text{k}\Omega$$

$$R_2 := 3 \cdot \text{k}\Omega$$

$$R_3 := 0.2\text{k}\Omega$$

$$\frac{R_2 \cdot V_I}{R_1 + R_3 + L \cdot s + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot s^2 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot s^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s^3} \xrightarrow{\text{substitute, } s = j \cdot \omega} \frac{R_2 \cdot V_I}{R_1 + R_3 - C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot \omega^2 - C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot \omega^2 - C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega^3 \cdot i + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega \cdot i + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega \cdot i + L \cdot \omega \cdot i}$$

$$-C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega^3 + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega + L \cdot \omega \text{ solve, } \omega \rightarrow \left[ \frac{\frac{0}{\sqrt{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot (L + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3)}}}{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3} \right] \Rightarrow \omega(L, C_1, C_2, R_1, R_3) := \sqrt{\frac{L + R_1 \cdot R_3 \cdot (C_1 + C_2)}{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3}} \text{ Expression for the oscillator frequency.}$$

$$R_1 + R_3 - C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot \omega^2 - C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot \omega^2 = -R_2 \text{ solve, } R_2 \rightarrow C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot \omega^2 - R_3 - R_1 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot \omega^2$$

$$G_{\text{Critical}} := \frac{C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot \omega^2 - R_3 - R_1 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot \omega^2}{R_1} \text{ substitute, } \omega = \sqrt{\frac{L + R_1 \cdot R_3 \cdot (C_1 + C_2)}{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3}} \rightarrow \frac{C_1^2 \cdot R_1 \cdot R_3^2 + L \cdot C_1 \cdot R_3 + C_2^2 \cdot R_1^2 \cdot R_3 + L \cdot C_2 \cdot R_1}{C_1 \cdot C_2 \cdot R_1^2 \cdot R_3}$$

$$G(L, C_1, C_2, R_1, R_3) := G_{\text{Critical}} \rightarrow \frac{C_1^2 \cdot R_1 \cdot R_3^2 + L \cdot C_1 \cdot R_3 + C_2^2 \cdot R_1^2 \cdot R_3 + L \cdot C_2 \cdot R_1}{C_1 \cdot C_2 \cdot R_1^2 \cdot R_3}$$

$$G(L, C_1, C_2, R_1, R_3) = 2.725 \quad \checkmark \text{ Stack Exchange comment said that the gain requirement is 2.9. Close enough.}$$

$$\frac{\omega(L, C_1, C_2, R_1, R_3)}{2 \cdot \pi} = 11.75097 \cdot \text{kHz} \quad \checkmark \text{ My simulation shows 11.5 kHz, which makes sense because the mathematical analysis ignores the frequency response of the op-amp.}$$

$$V_I = \frac{R_2 \cdot V_I}{R_1 + R_3 + L \cdot s + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s + C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot s^2 + C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot s^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot s^3} \quad \text{substitute, } s = j \cdot \omega \rightarrow V_I = \frac{R_2 \cdot V_I}{R_1 + R_3 - C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot \omega^2 - C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot \omega^2 - C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega^3 \cdot i + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega \cdot i + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega \cdot i + L \cdot \omega}$$

$$-C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega^3 + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot \omega + L \cdot \omega = 0 \quad \text{solve, } \omega \rightarrow \left[ \begin{array}{c} \theta \\ \frac{\sqrt{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot (L + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3)}}{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3} \\ \frac{\sqrt{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot (L + C_1 \cdot R_1 \cdot R_3 + C_2 \cdot R_1 \cdot R_3)}}{C_1 \cdot C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot R_3} \end{array} \right]$$

$$\omega^2 = \frac{L + (C_1 + C_2) \cdot R_1 \cdot R_3}{L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot C_1 \cdot C_2} \quad f(R_1, R_3, L, C_1, C_2) := \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \sqrt{\frac{L + (C_1 + C_2) \cdot R_1 \cdot R_3}{L \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot C_1 \cdot C_2}}$$

$$f_\theta := f(1k\Omega, 0.2k\Omega, 10mH, 0.36\mu F, 0.036\mu F) = 9336.52061 \cdot \text{Hz}$$

$$R_1 + R_3 - C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot \omega^2 - C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot \omega^2 = R_2 \quad \left| \begin{array}{l} \text{solve, } \omega \\ \text{simplify} \end{array} \right. \rightarrow \left[ \begin{array}{c} \frac{\sqrt{L \cdot (C_2 \cdot R_1 + C_1 \cdot R_3) \cdot (R_1 - R_2 + R_3)}}{C_2 \cdot L \cdot R_1 + C_1 \cdot L \cdot R_3} \\ \frac{\sqrt{L \cdot (C_2 \cdot R_1 + C_1 \cdot R_3) \cdot (R_1 - R_2 + R_3)}}{C_2 \cdot L \cdot R_1 + C_1 \cdot L \cdot R_3} \end{array} \right]$$

$$R_{2\text{Critical}}(R_1, R_3, L, C_1, C_2, \omega) := R_1 + R_3 - C_2 \cdot L \cdot R_1 \cdot \omega^2 - C_1 \cdot L \cdot R_3 \cdot \omega^2$$

$$x := \text{root}(R_{2\text{Critical}}(1k\Omega, 0.2k\Omega, 10mH, 0.36\mu F, 0.036\mu F, 2 \cdot \pi \cdot x \text{Hz}) - 200\Omega, x, 1000, 9000) = 4842.93069$$

$$R_{2\text{Critical}}(1k\Omega, 0.2k\Omega, 10mH, 0.36\mu F, 0.036\mu F, 2 \cdot \pi \cdot x \text{Hz}) = 200\Omega$$

$$w\theta(R_1, R_2, R_3, L, C_1, C_2) := \frac{\sqrt{L \cdot (C_2 \cdot R_1 + C_1 \cdot R_3) \cdot (R_1 - R_2 + R_3)}}{C_2 \cdot L \cdot R_1 + C_1 \cdot L \cdot R_3}$$

$$\frac{w\theta(1k\Omega, 3k\Omega, 200\Omega, 10mH, 0.36\mu F, 0.036\mu F)}{2 \cdot \pi} = 6497.47334i \cdot \text{Hz}$$